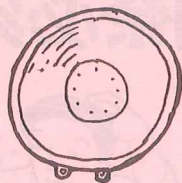


お買得コーナー


☆スピーカーいろいろ

- 富士電機 溝型スピーカ
8Ω.16Ω.4W 特価 ¥100-
- JLC(?)スピーカ
16Ω 0.5W 特価 ¥90-



☆DCファンいろいろ

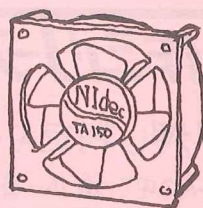- Nidec 40%角DCファン
12V 特価 ¥971-
- 60%角DC12Vファン
×7-いろいろ 特価 ¥560-



☆得々ぶくろ 特価 ¥292お

いろんなパーツが
入ったお楽しみ
袋です!



☆コンデンサいろいろ

- 25V104Jセラコン
5001/1袋 特価 ¥777-
- 250V47μF電解コンデンサ
20コ/1袋 特価 ¥971-

☆オペアンプPC358C

LM358の互換IC
501/1レール
特価 ¥980-

シリコンハウス名物 おすすめニュー



◎ACアダプター-アタッチメントコード

とても使いやすい便利な一品です。
指一本でらくらくと引き抜くことが
できるアルトツププラグ付。


コード120cm
ATC-AA3

定価 ¥1,200 ⇒ ¥960-

◎連動ノイズフィルター-タップ

マキネット本体のADBポートの電流を
検出し、周辺機器の電源を連動してON/OFF
するマキネット専用ノイズフィルター-タップです。

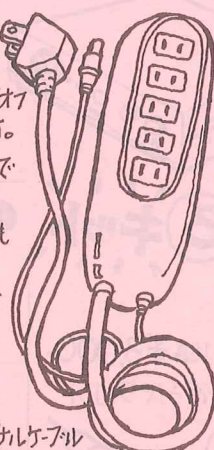- ①マキネット本体の電源ON/OFFだけで
周辺機器ON/OFF。
- ②デスクトップの他、ノート型のスリフにも
対応して周辺機器がON/OFF。
- ③マキネット専用ケーブル、面倒な設定が
なく、つなぐだけで連動。
- ④5Pアウトレット(非連動×1、連動×4)
- ⑤サージノイズフィルター-クリア電源。
- ⑥余裕の2.5m電源ケーブルと1.5mシグナルケーブル



ATC-NF50MAC 定価 ¥7,800 ⇒ ¥7,020-

◎カセットアダプター


今、はやりのMDウォークマン
を車の中で!

¥1,980-



◎ヘッドルーペ ¥3,980-

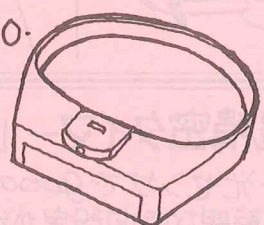両眼で立体視でき、両手
が使えるので、細かい作業
がやりやすくなります。倍率
1.5x・2.5x・3xの3種で、
集光ライト付で手元も明る!




◎スカジ-換太 SSS-02 お手頃価格 ¥9,800-

- 簡単・便利なSCSI切替器
- 2台のパソコンで7台までSCSI機器共用可能。
- ボタンスイッチによる切替式。
- 1台のパソコンで、2つのSCSIドライブを切替えて、環境の使い分け可能。
- 電源は不要。SCSIラインから供給します。
- セリフと取り回しは、アクリルタ-ミネタよりオートタ-ミネションされます。



◎CD-Recorder/Player

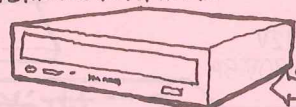ランドコンピュータ製 Lcdr-295
CDの書き込み器です。 ¥168,000
PC/AT互換機 ¥150,000-
PC98, WINDOWS95/NT対応



◎インパクトレーザーポインタ

今までにないようなインパクトで
かわいいタイプ!
LAPO MINI 670
長さ: 670mm
出力: 1mW未満
¥5,800-



CCP通信

■特殊ケーブル


◆RGBケーブル ¥650/1m

30AWG×3C+26AWG×(2P+1C)
3回転軸+対称線2ペア+絶縁線1本
2重シールド(アルミ+編組)付
外形 標準7.0mm(黒色)
回転軸特性インピーダンス 75±5Ω



◆S端子用ケーブル ¥330/1m

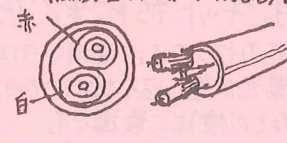
1.3/0.3 EFCXF×2C
回転軸2本
外形 標準4.8mm(青色)
回転軸特殊インピーダンス 75±5Ω
減衰量(最大) 34.3dB/Km (1MHz)



■SW電源

◆京三製作所製 KRII055M-9V

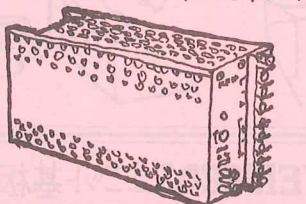入力: AC90-127V
AC180-254V
出力: DC9V 6A (シリコンバース
でも取換えて
入出力端子別売)



◆時産産(株)製 SR0940

入力: AC85-132V
出力: DC5V 0.1-1.2A (最大1.5A)
DC12V 0.1-0.5A (最大1.5A)
(入出力コネクタ別売)



◆時産産(株)製 OKB-1705-28

入力: AC85-132V
出力: DC5V 0.2-1.0A
DC12V 0.2-1.0A
(入出力コネクタ別売)




◆UTPジャネットストリッパ(シ-ズおき器)

10BASE-T ツイストペアケーブル(4P)用
HLA-T-ST ¥2,300-

テクバ-ス通信

RATOC PC Card シリーズ DOS/V・PC98対応

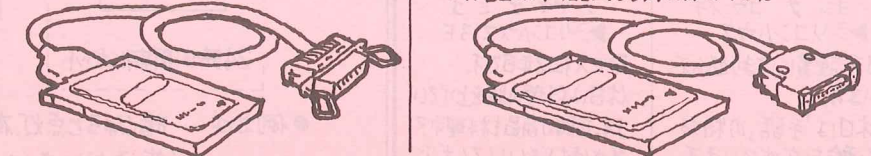- REX-5055 ¥45,000-
DIO PC Card
PCカードTYPEIIのTTLレベル16ビット
パラレル入出力カードです。
- REX-5056 RS232C PC Card ¥36,800-
TYPEIIのRS232CシリアルPCカードです。
- REX-5057 RS422/485 PC Card ¥36,800-
TYPEIIのRS422/485シリアルPCカードです。



※本誌に掲載した価格は、全て税別価格になっています※

NETWORK

VOL. 25
'96.10

シリコンハウス共立

〒556 大阪市浪速区日本橋5-7-19
PHONE 大阪(06)644-4446(代) FAX (06)644-6666

学祭を演出しよう!!



広がろう! インターネットの世界
<http://www.kyohritsu.com>

電子ルーレットキット RU-1

LEDを8個 2-60ポイント用電飾コントロール基板で、簡単にルー
レットができます。RU-1は、2-60点の表示を持
った電飾/ルーレットコントローラです。
○パ-ジョッキギ-ミ-のい-げ-れ-い-!
表示点数(電球の数)は、2-60
の範囲で自由に決めることが出来
ます。

NEWS エレクトロニクスショー開催!! '97パーソナルカタログ販売!!

	営業時間・定休	TEL・FAX
シリコンハウス	10:00-19:00 水曜定休	TEL (06)644-4446(代) FAX (06)644-6666
CCP	10:00-19:00 月-土 日・祝日も営業	TEL (06)644-0050(代) FAX (06)644-0821
テクバ-ス	9:00-18:00 日・祝日定休	TEL (06)646-0707(代) FAX (06)644-0070
デジッ	10:00-20:00 水曜定休 *2.3.3火曜休	TEL (06)644-4555(代) FAX (06)644-1744
横浜	10:00-19:00 水曜定休	TEL (045)664-5177(代) FAX (045)664-5196

KYOHIRITSU SELECTION
当シール添付の商品に...
お買いだめ...
高価・価格ほど選りすぐ
れた商品に付けられています。
共立選定品

マクドナルドニュース

ご存じ? 特々バリュー情報

500円セット・600円セット

チ-ズ+ホテ(L)サイズ
50円でドリンク(L)サイズ!

しかもバリュー-セットをお買-い-だ-め-の方には
デザートが100円とダブルでお得!
通常価格で最高950円⇒750円


どうぞお話し! スタッフを紹介します。

新商品コーナー

25"-35" HDDアダプター
¥1,800-
ノート用ハードディスクをデスクトップパソコンに装着させる為のアダプターです。



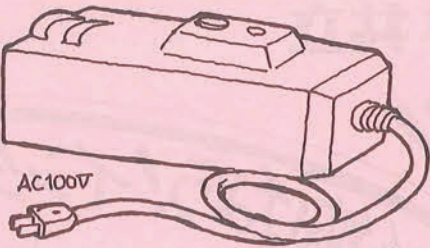因ホ-ザン・消磁器 HC-21
¥4,485-
交流磁界による消磁作用を応用した小型・軽量の消磁器です。TVやCRTの色ズレ・ムラの原因である帯磁したシャドーマスクの脱磁や金型・切削・測定工具の脱磁に!




YOU KNOW?
ICコーナー
UMC社
UM3512-01C 資料・回路図付 ¥400-
むかしあったUM3511の改良タイプ。オルゴール機能搭載(15曲)リプレイ機能、オクターブ変更(3段階)、さらにピアノという黒ペンも再現。水晶発振タイプ(実際にはセラミック)ですので、安定した音が楽しめます。




多目的システムアップパーツ

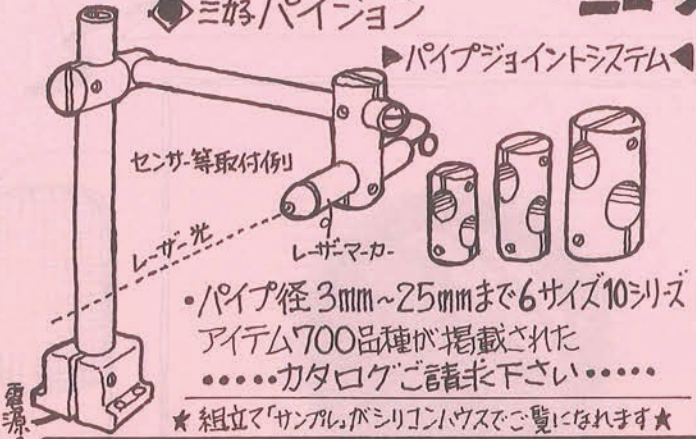◆ミラーパイジョン
パイプジョイントシステム
センサー取り付け例
レーザー光
レーザーマーカー
パイプ径3mm~25mmまで6サイズ10シリーズアイテム700品種が掲載された
.....カタログご請求下さい.....
★組立てサンプルがシリコンバースでご覧になれます★




NEWS ニュース

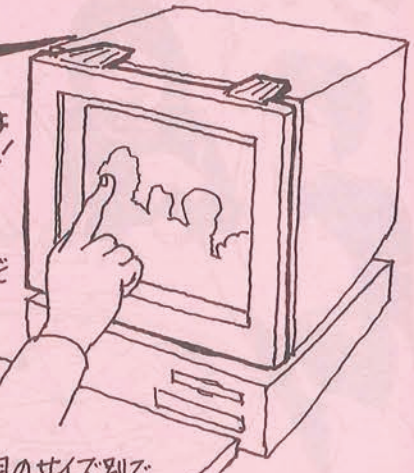コンピュータとの対話は
タッチ入力で!
◆キャロルタッチ
ユニタッチ
・手持ちのモニターに取付けるだけで、タッチパネルモニターに変更できます。
・タッチ入力なので、どなたにもわかりやすく直感的な入力が可能になります。
・本品には17インチ用、15インチ用のサイズ別で2種類あります。 15インチ用 ¥19,900- (ドライソフト ¥5,000-)
17インチ用 ¥29,900- (電源アダプタ ¥3,500-)




製作シリーズ 学園祭必須GOODS!!

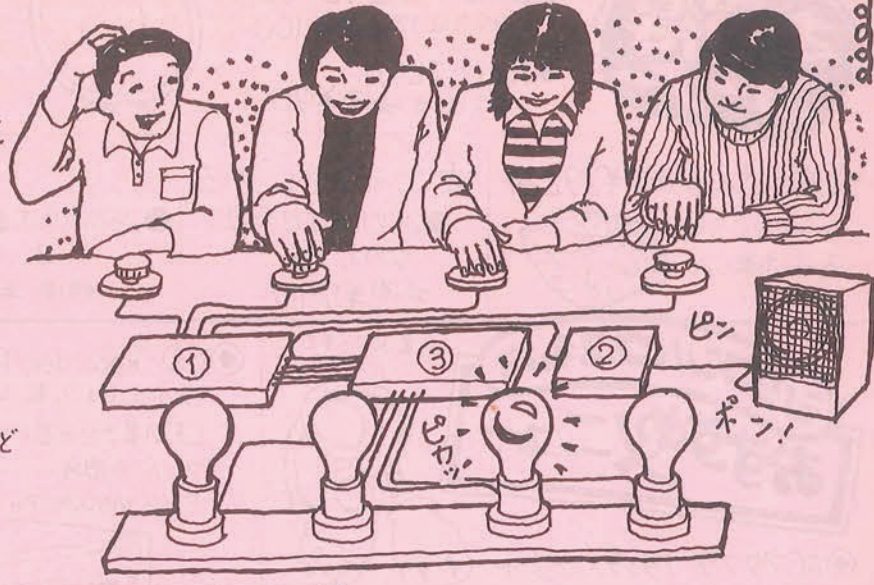- ① 早押し判定キット HA-804B ¥1,950-
4人の中で、誰が一番早くボタンを押したのかを判定する電子回路基板です。基板を複数連結することにより、最大20人分の増設が可能です。
電源: DC6~12V 50mA以下
- ② ピンポンチャイム CY-1MB ¥1,100-
呼び鈴によく使われる「ピンポン」音の発生キットです。
電源: DC6~12V 静止時1~10mA 出力: スピーカー用
- ③ 早押し判定キット用リレポード 804RY ¥2,750-
別売の早押し判定キット(①)に接続して、電球や表示装置などを動作させるためのリレポードです。AC100Vの電球が使える。100ワット球まで使用可能です。
電源: DC9~12V 40mA以下 リレポード電圧: DC12V
リレポード定格電流: AC120V 5A



● FMステレオ放送局 YO-10B ¥3,500-
簡単にミニFM放送局を楽しむのにピッタリのキットです。入力は直接ピンアンプが接続できるので、CDプレーヤー、カセットデッキからの接続もピンコドでつなぐだけで。
電源: DC9~12V 13mA (9V時)
電波到達距離: 約20~35m
送信周波数: 76~90MHz

ミニ放送局Goods 2題

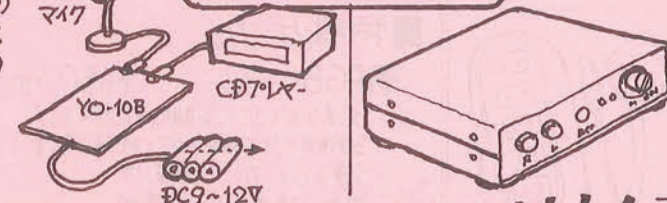

● PLLステレオトランスミッターキット GFM-L9
基板完成品 ¥19,500-
専用アルミケースを組み立てるだけです。
電源: 標準DC9V
専用ACアダプター WR-0930P
周波数範囲: 76.0~89.9MHz
送信可能距離: 約100m

● 電子の目2キット DS-M2 ¥2,750-
赤外線方式のセンサーでは使用できない場所(太陽光が差し込む場所)での人体や物体などの検知に最適です。
電源: DC5~6V
出力: リレポード (AC100V 5A)

実用キット おもしろキット

● 16Aパワーコントロールキット PC-16A ¥3,000-
トライアックを用いて、AC電力の制御を行うパワーコントロールのキットです。
電源: AC100V
出力電流: 最大16A 連続10A
接続負荷(電力): 5~1600W
AC100V電源

● 暗証番号リレキット AN-480
マイクロボ社のRISCプロセッサ採用!! ¥3,950-
最大7桁までの番号登録ができ、押した番号と登録された番号が合致すればリレ(スイッチ)が動作します。音(圧電素子)と光(LED)で確認。
電源: DC4.5~6V
入力: マトリクスキーボード(12キ-)
出力: リレポード (1回路2接点) AC100V 0.5A DC24V 1A

デジタルトルクレンチ
PADDY PLUS
パディプラス
TNW-4105
(5.0~50.0N・m)
RS-232C出力
高精度(±1%)測定
ムキリ見やすいデジタル表示
デジタルだから高精度にボルトやネジの締め付けトルク管理ができます。
¥90,000-
ACアダプター



大阪ディープアサウス=新世界は今.....
わが日本橋のとなり町であり、大阪物のドラマ・映画にシンボルとしてたびたび登場する新世界ですが、今年になって商店街のアーケードと舗装が新装されたのを喜ぶだけでなく、通天閣もネオンのリニューアルが始まりました。以前にも増して明るい雰囲気になりそうです。おしなべてアトラクションが工事中でジェットコースターのレールが道路にはみ出さんばかりに走っているのが見えます。今まで日本橋との向には、国道25号線という「国境」が横たわっていて、ミナミのなかでも「別世界」だったのがここ数年で天王寺動物園からそそろく若者、家族連れがこぞおにぎりに増え、町の表情も変わったのはおどろきです。せめて日本橋まで来ていただいた方にも遠くまで楽しみと刺激を与えてくれるような街になって欲しいと思います。でも、シンシン構丁と本と気を抜いて歩かなくなるのは寂しい気もしますが...。(by池)

■ ゴルフ場無線式スプリンクラー装置
システム例: 当システムは、1:Nのテレメータ、テレコントロールのシステムをベースとしてゴルフ場のスプリンクラー管理を行うものです。基地局無線設備をコース管理事務所内に設置し、スプリンクラーの電磁弁付近に3局(複数OK)を設置して、基地局からの制御信号により電磁弁の開閉を行い、散水監視、制御を行います。
▶無線システム営業部へ電子メールでお問い合わせ下さい。E-Mail ohno@kyohritsu.com

新刊・話題の本
● 電書の秋 ●
ビギナーのためのインターネットガイド ¥3,900- CQ出版
トラブleshooting オープンデザイン インターネット構築入門 ¥1,800-
インターネットガイド ¥1,740- 表紙のデザインが一新!
1996年
Electronics Part '97 Catalog
各メーカーカタログの大集大成です。好評発売中 ¥10,000- (限定品です) ¥8,000-
実用評価版 CD-ROM 付です for Windows & Macintosh [32社 24,855ページ] 電子辞書付のカタログ ¥2,000-
*引き続き読んで購読をおすすめします。

デジタルNEWS!! 大きくリニューアルOPEN!!

KEISEEDS エニット基板 超精密タイマー LTC-C1
照明の自動点滅にタイマー+光センサーで good!
KEISEEDS LTC-C1 は、広範囲な時間設定ができる超精密タイマーです。
例
この部分を追加する
AC100V → LTC-C1 タイマー → EEスイッチ (松下電工) → 夜間点灯スイッチ
24時間周期にセット
LTC-C1
0.01秒~159日に設定可能なタイマー
デジタル設定式なので、設定値通りの時間で動作します。
● 例えば... 暗くなると点灯、夜12時に消灯 (普通だと、朝まで点灯したまま)

