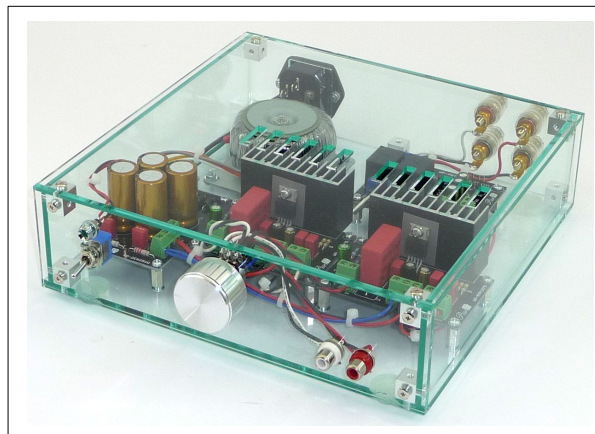


高音質ステレオパワーアンプ組立キット WP-SSA10WMK2

組立説明書 ver.1



■主な仕様

- ・電源電圧 AC100V(50/60Hz)
- ・最大出力 8W+8W(8Ω THD10% 1kHz)
- ・定格出力 5W+5W(8Ω THD0.05% 1kHz)
- ・対応スピーカーインピーダンス 4Ω～16Ω
- ・入力 ラインレベル(入力インピーダンス 10kΩ)
- ・外形寸法 幅210mm 高さ55mm 奥行210mm (端子等の突起部は含まず)
- ・重量 1.2Kg

■必要な工具

- ・ハンダこて
- ・ニッパー
- ・ピンセット
- ・ナットドライバー(M3用)
- ・ボックスレンチもしくはプライヤー
- ・ハンダこて台
- ・ワイヤーストリッパー
- ・プラスドライバー(1番 2番)

■お断り

- ・本製品は組立キットです。作業中の安全確保のため説明書をよくお読みになり、正しい工具の使用・手順を守ってください。
- ・完成品でない製品の性格上、組み立て後にお客様が期待される性能・品質・安全運用等の保証はできません。完成後はお客様(組立作業)ご自身の責任のもとでご使用ください。
- ・本製品は機器への組み込み他、工業製品としての使用を想定した設計は行っておりません。また本製品に起因する直接、間接の損害につきましての補償には応じられません。
- ・本製品の組立サポート(組立代行)は承っておりません。
- ・配線ミスによる故障、動作不良に関しては有償修理となります。電源を入れる前に配線間違いがないか入念にチェックしてください。
- ・各基板やパーツ類は個別販売しておりますのでお客様ご自身での交換修理も可能です。


販売元：共立電子産業株式会社 共立プロダクツ事業所

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋5-8-26

TEL 06-6644-4447 FAX 06-6644-4448



●組み立てをします

①アクリル板6枚すべての「保護紙」をはがします

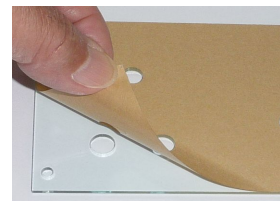


ピンセットもしくは爪先ではがします
「ぬるま湯」に漬けておくとはがしやすくなります


②「フロントパネル」にパーツを取り付けます

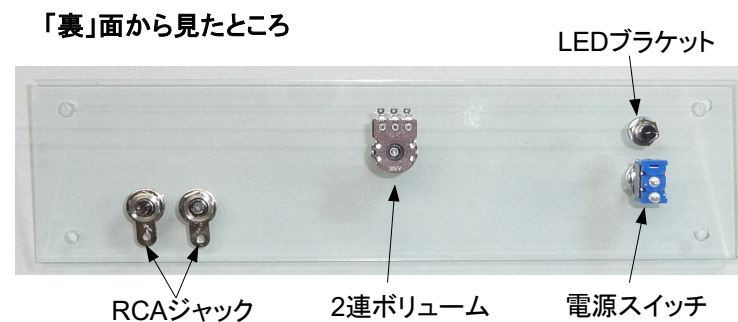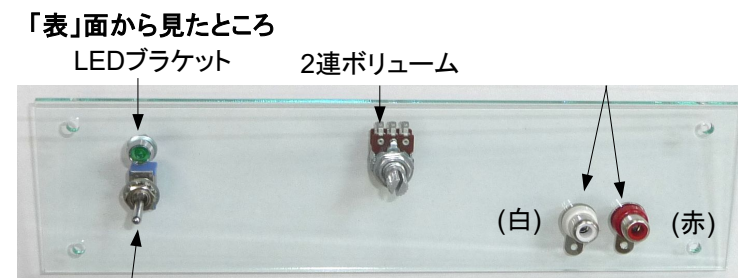


「LEDブラケット」の取り付け方

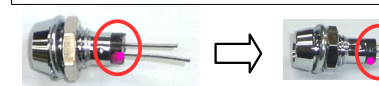

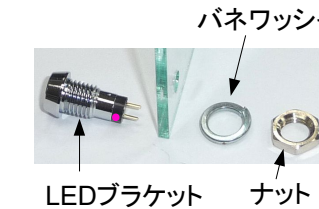
リード線の長い方が(+)です。赤色のペイントマーカーでマーキングします
その後、リード線を約3mmの長さにニッパーでカットします




「電源スイッチ」の取り付け方

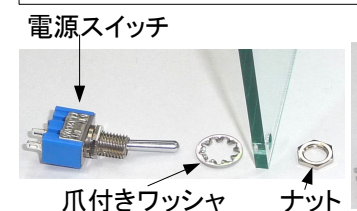


「2連ボリューム」の取り付け方

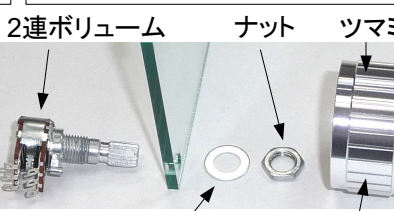


「RCAジャック」の取り付け方

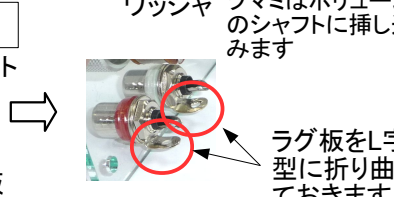

「ナット」の取り付けには下記の工具を使用します

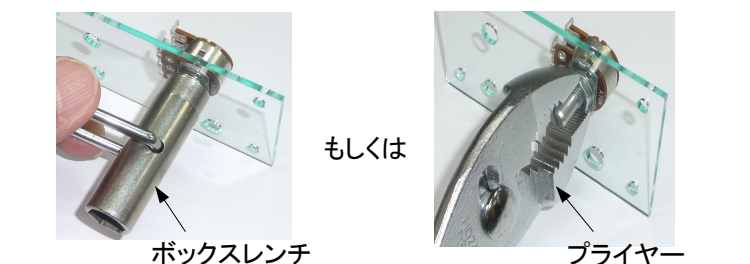


●梱包されているパーツの確認をします

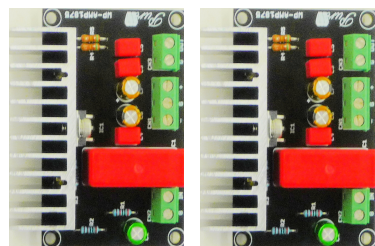

アンプ基板(2枚)



電源基板

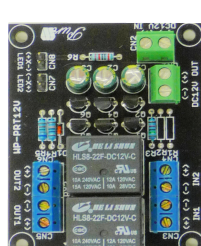

ポップノイズ防止回路基板



トロイダル・コアトランス

アクリルケース組立用ネジ

- サイコロスペーサ・・・9個
- トラスネジ M3×6・・・5個
- 超低頭ネジ M3×6・・・21個

基板取付用ネジ

- ネジスペーサ・・・16個
- トラスネジ M3×6・・・16個
- ナベネジ M3×6・・・16個

トランス取付用ネジ


- トラスネジ M3×10・・・4個
- ワッシャ M3用・・・4個
- ナット M3用・・・4個

ACインレット取付用ネジ


- サラネジ M3×10・・・2個
- ナット M3用・・・2個



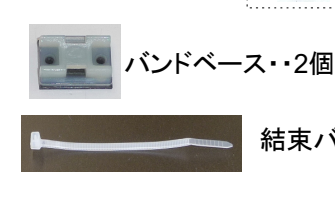ビニル被覆電線
(白)・・・1.5m
(赤)・・・1.5m
(黒)・・・1.5m
(青)・・・1m




結束バンド・・・20本

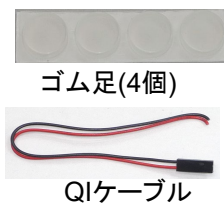

ゴム足(4個)

QIケーブル


③「リアパネル」にパーツを取り付けます

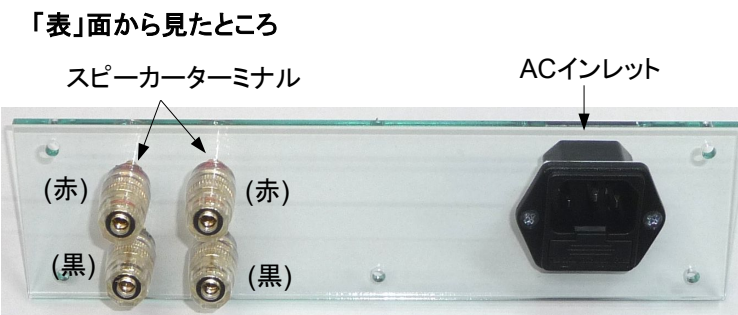


「ACインレット」の取り付け方



「スピーカーターミナル」の取り付け方


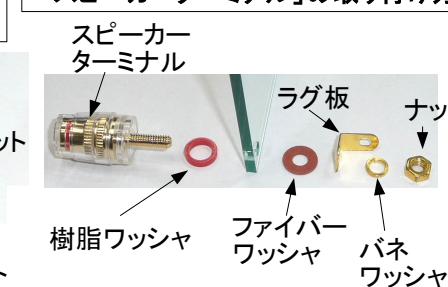


④「アンダーパネル」に「サイコロスペーサ」を取り付けます(5個)

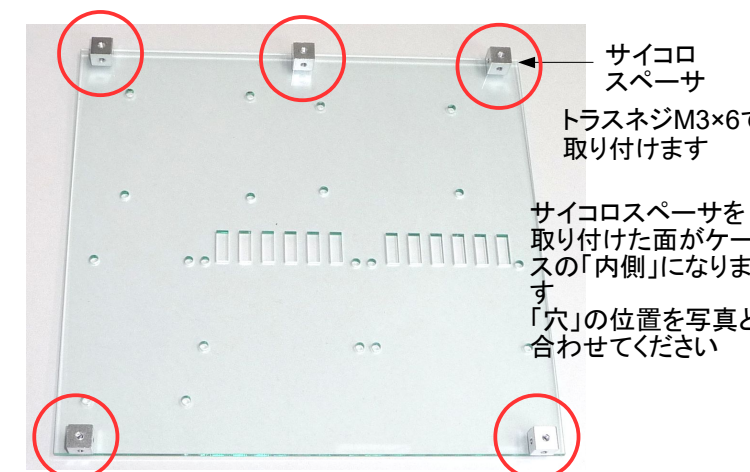


すべての組立工程をカラー写真で詳しく説明しています
A3×3ページ


●外部機器との接続のしかた (本機以外はすべて別売です)

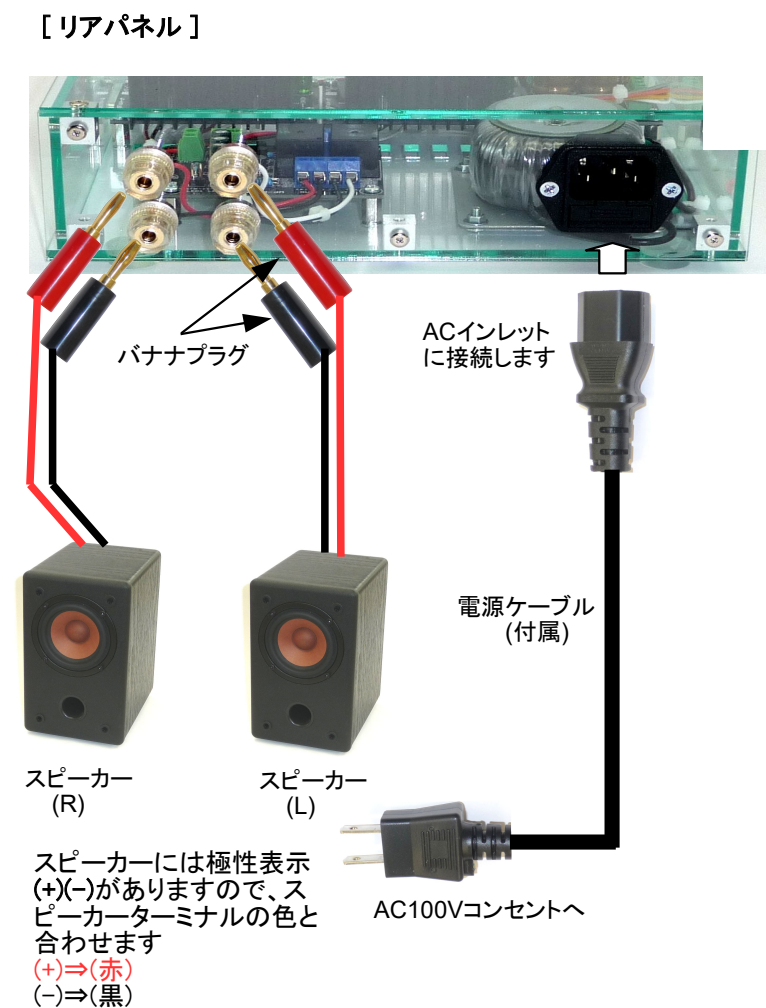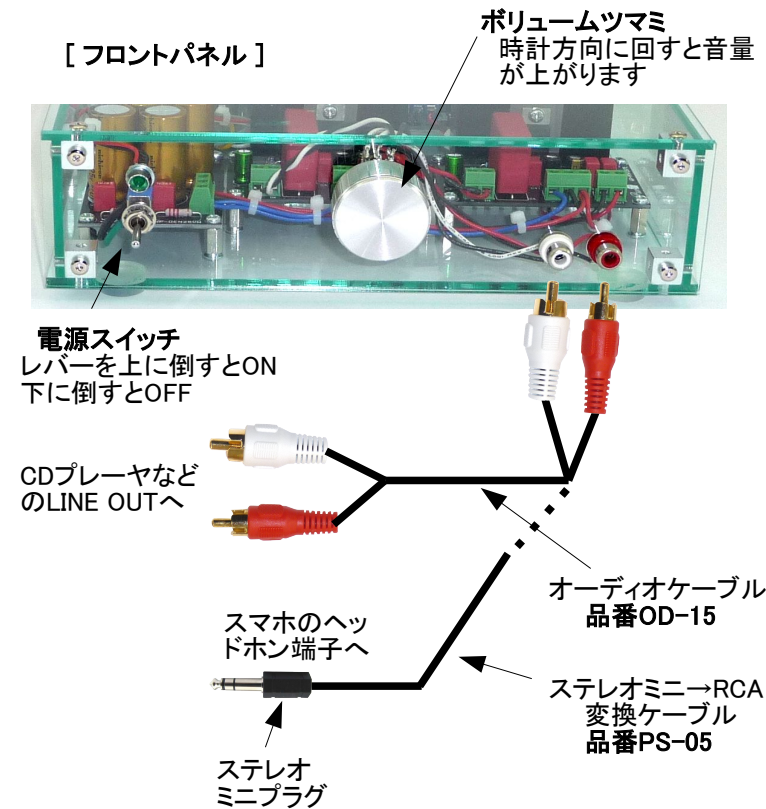


●パワーアンプ基板の回路図

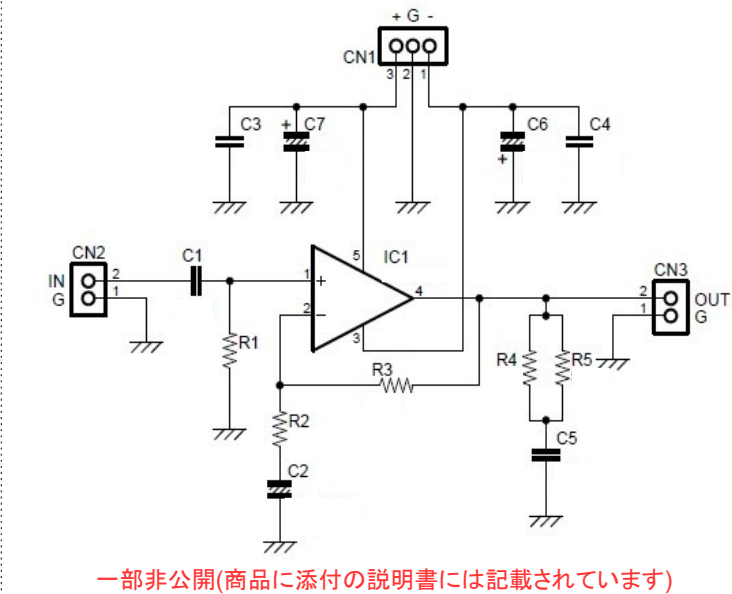


●電源基板の回路図

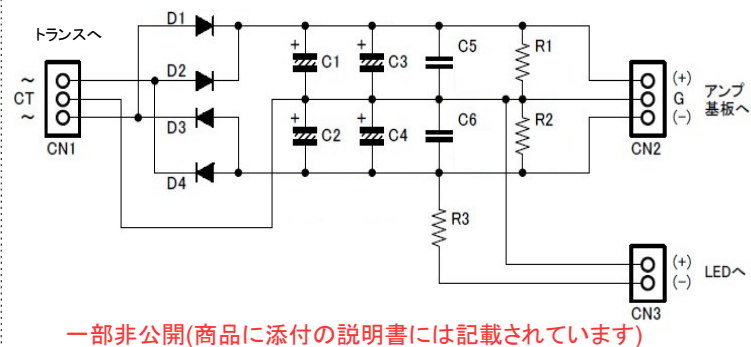


●ポップノイズ防止回路基板の回路図

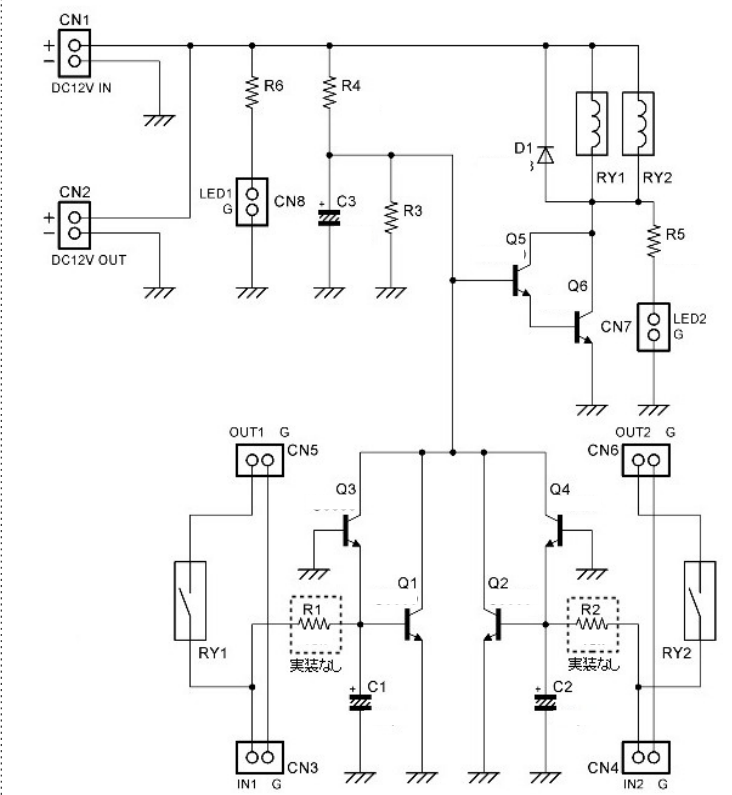

●全体配線図

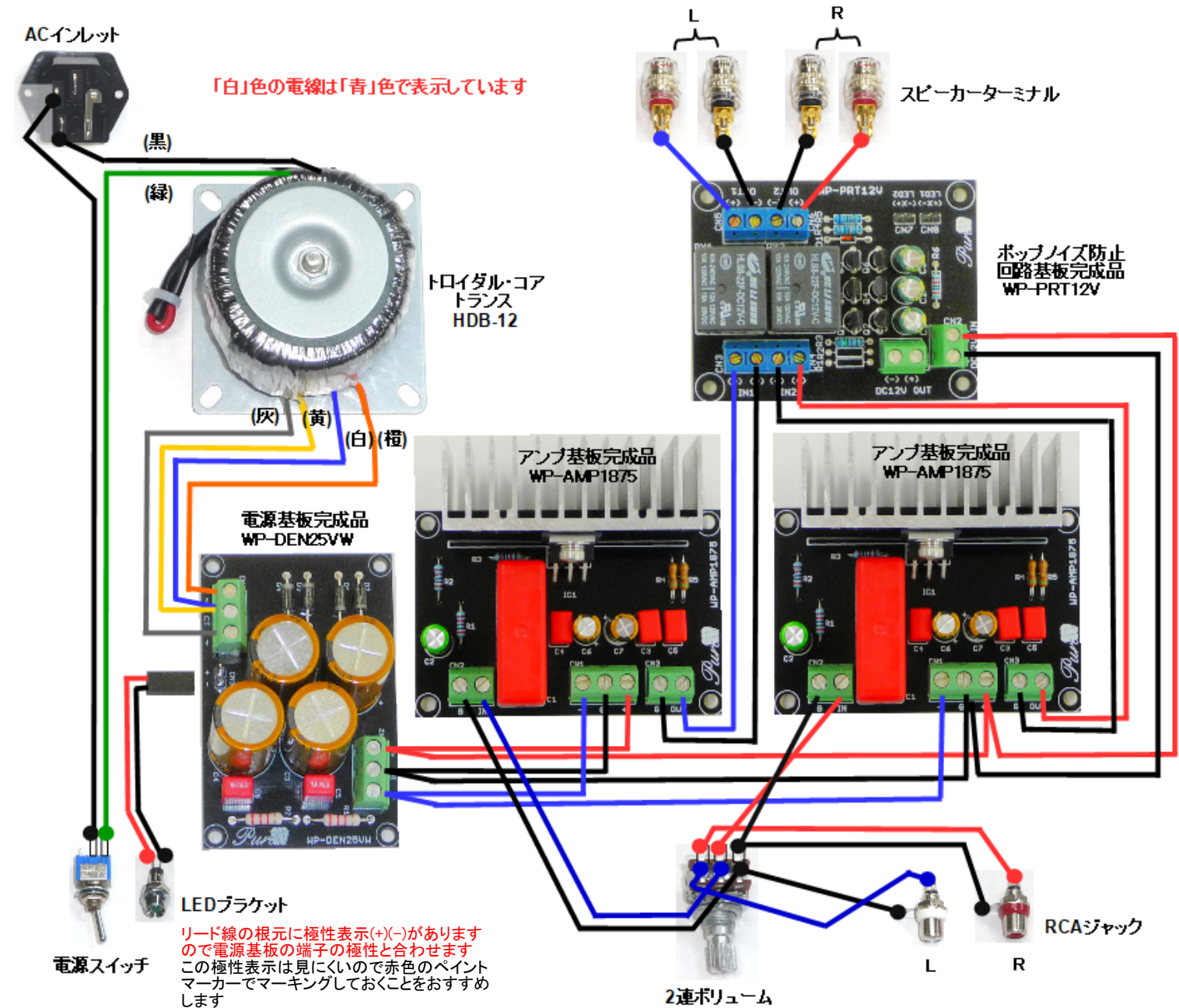

●出力歪率特性実測例

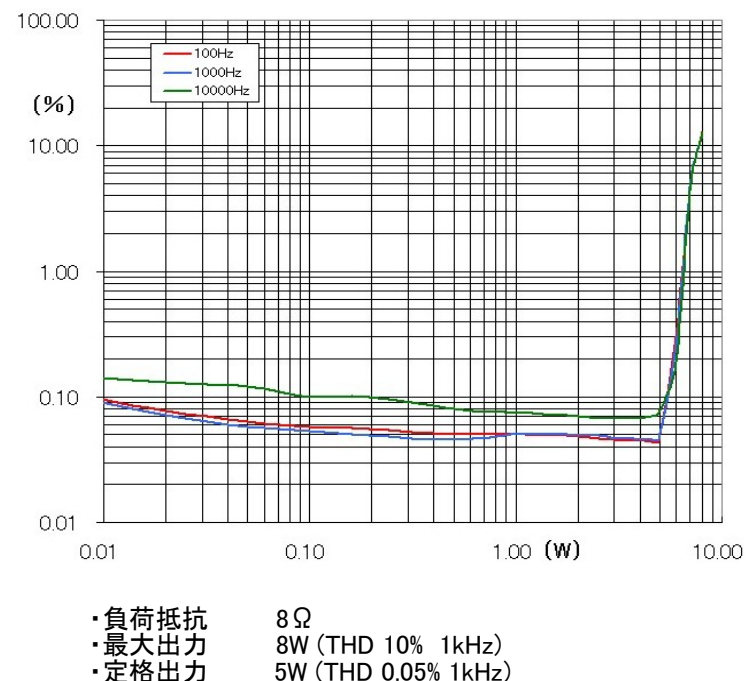

●周波数特性実測例

